

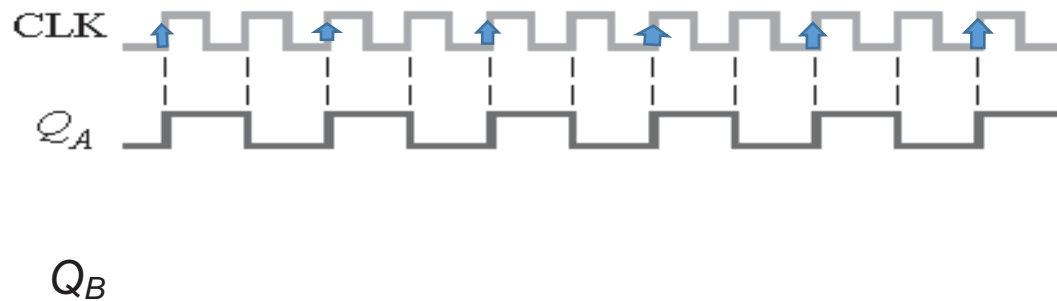
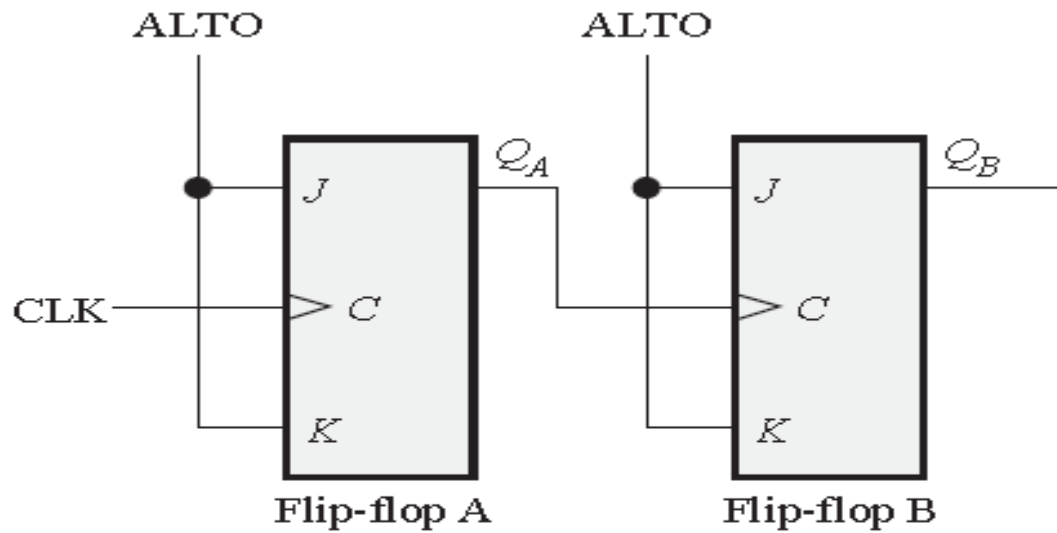


PROBLEMAS DE FLANCOS PARA RESOLVER EN CASA

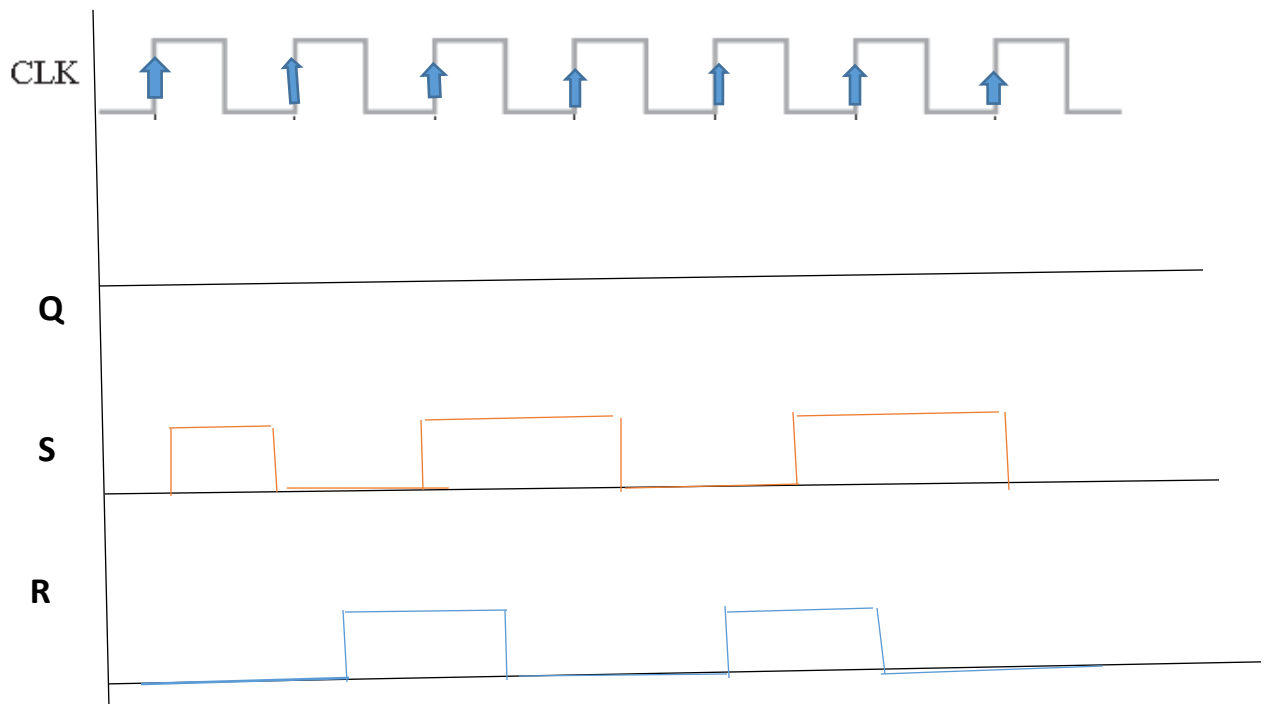1.- Del flip-flop J-K como dispositivo divisor por 2. Obtener la salida de la señal Q_B a partir de la señal de reloj CLK.



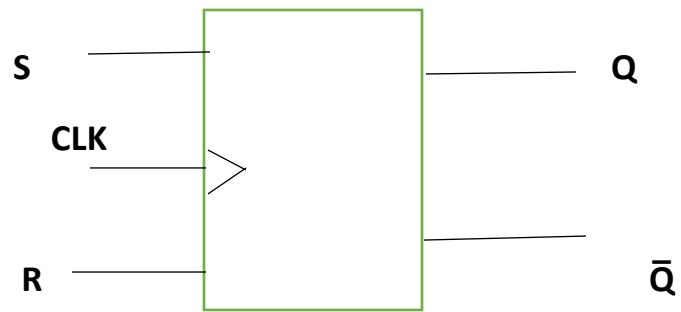2.- Del siguiente FF Biestable obtenga la señal de salida Q resultante



3.-Del siguiente FF con flanco negativo obtener su señal resultante.

